



Guía de Trabajos Prácticos: IV

- 1) Para cada uno de los circuitos mostrados, determine la corriente en cada una de las resistencias, luego calcule diferencia de potencial entre los puntos a y b.

