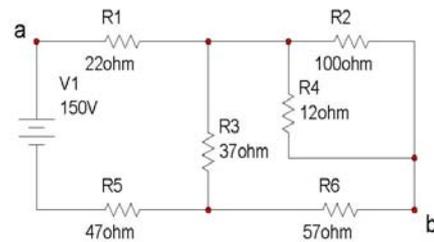
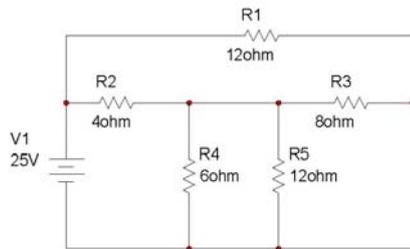




Guía de Trabajos Prácticos: XI

- 1) Determina el valor de la corriente en cada una de las resistencias del circuito.-
- 2) Determina la diferencia de potencial entre los puntos a y b del circuito que se indica.



- 3) Determine la caída de tensión entre los extremos abiertos del siguiente circuito.
- 4) Determine la corriente que circula por cada resistencia.

