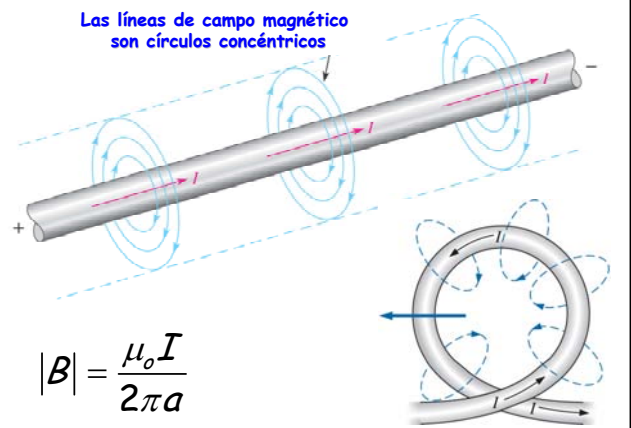


Bobinas (Inductores)


Dpto. de Física, Facultad de Ciencias Físico-Mat. y Mat. (UNSL)

Las líneas de campo magnético son círculos concéntricos





$$|B| = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$


Inductor

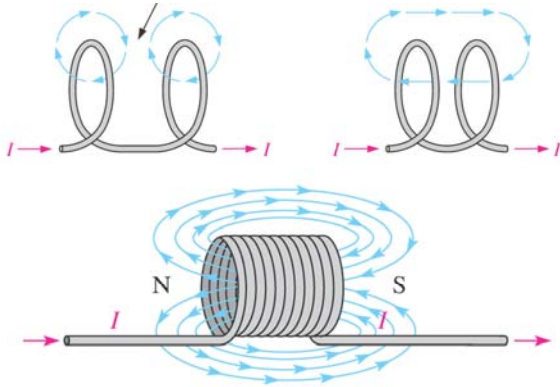

Inductor

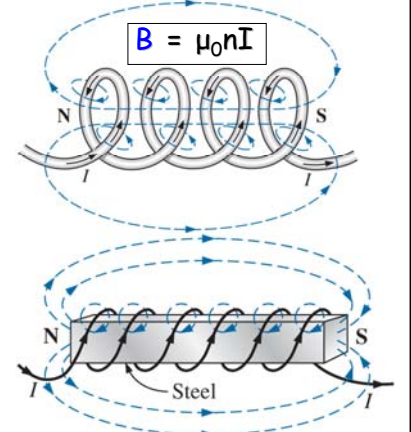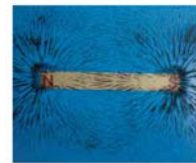


Símbolo eléctrico de un Inductor

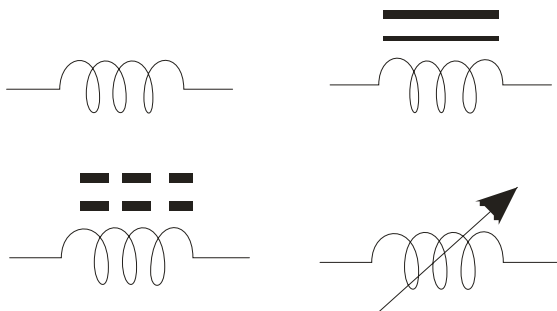

Inductores Comerciales:



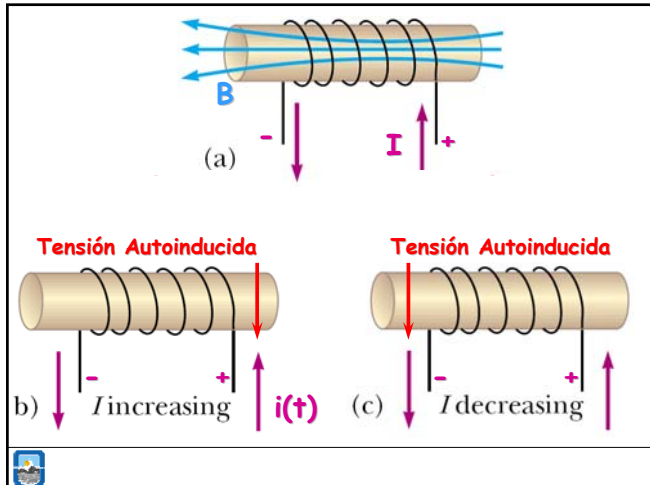

Ley de Faraday:

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} \quad \Phi_B \sim i(t) \quad \varepsilon = -(KN) \frac{di(t)}{dt}$$

$$\Phi_B = Ki(t) \quad L = (KN)$$

Tensión Autoinducida

$$\varepsilon = -L \frac{di(t)}{dt}$$

L es la **AUTOINDUCTANCIA** del Inductor ó simplemente **INDUCTANCIA**

La INDUCTANCIA es la propiedad que tiene todo conductor, de oponerse a que la corriente eléctrica cambie, generando una tensión inducida que se opone al cambio que la produce. (Ley de Lenz)

L se mide en Henry (H)


$$\varepsilon = -L \frac{di(t)}{dt}$$

$H = \text{s.Volts/A}$



Joseph Henry: (1797-1878) Físico y Matemático estadounidense. Fue el primer director del Instituto Smithsonian.


Características de los inductores:

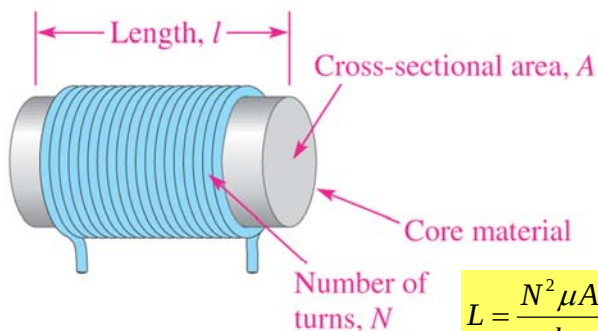


$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

La Inductancia sólo depende de factores geométricos y del material.

Características de los inductores:

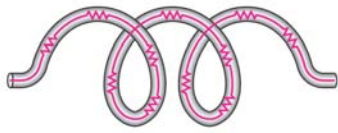


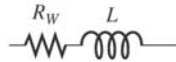(a) The wire has resistance distributed along its length.




(b) Equivalent circuit

Características de los inductores:

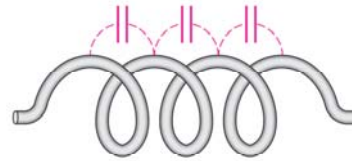


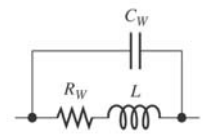(a) Stray capacitance between each loop appears as a total parallel capacitance (C_W).



(b) Equivalent circuit


Combinación de Inductores en Serie:

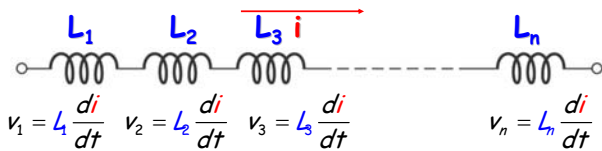

$$v_1 = L_1 \frac{di}{dt} \quad v_2 = L_2 \frac{di}{dt} \quad v_3 = L_3 \frac{di}{dt} \quad \dots \quad v_n = L_n \frac{di}{dt}$$

$$V_{Total} = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n = (L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n) \frac{di}{dt}$$
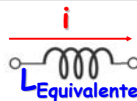
$$L_{equivalente} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$$




Comportamiento de un Inductor en Continua

$$v = L \frac{di(t)}{dt}$$

* La i no puede cambiar en forma instantánea en un inductor

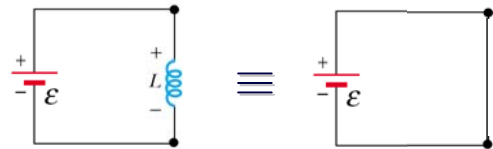En Continua un Inductor se comporta como un corto circuito




Energía Almacenada en el campo magnético del Inductor:

$$P = I^2 R_W$$

Conversion of electrical energy to heat due to winding resistance

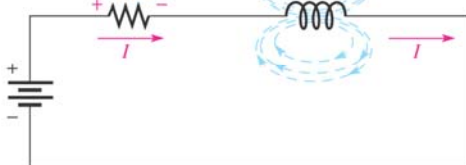Energy stored in magnetic field
 $W = \frac{1}{2} L I^2$



Energía Almacenada en el campo magnético del Inductor:

$$p(t) = v(t)i(t) \quad p(t) = dw(t)/dt$$

$$v(t) = L di(t)/dt$$


$$dw(t)/dt = Li(t) di(t)/dt$$

$$w(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$$

Estado Estacionario

Estado Transitorio

Circuitos RL:

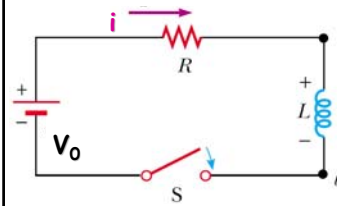

$$V_0 - V_L(t) - V_R(t) = 0$$

$$V_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$V_R(t) = i(t)R$$




$$V_0 - L \frac{di(t)}{dt} - i(t)R = 0$$

$$i(t) = \frac{V_0}{R}(1 - e^{-t/\tau})$$

$$\tau = L/R$$

$$V_L(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

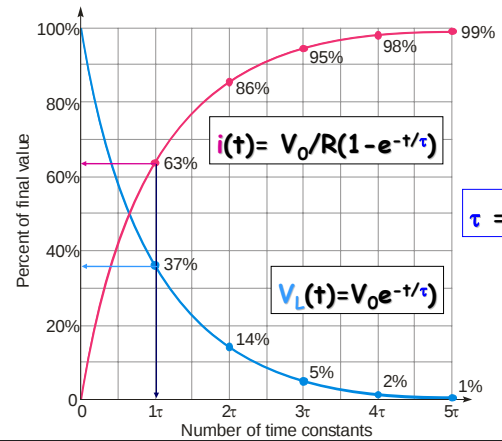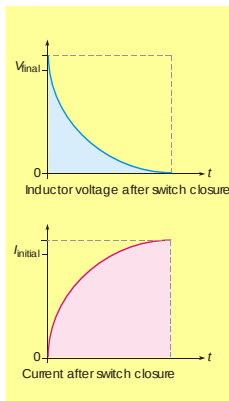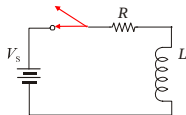Cuando un inductor es conectado en serie con una resistencia y una fuente de tensión continua:



$$\tau = L/R$$




Capacitores (Condensadores)

Capacitor: es un par de conductores con cargas de igual magnitud pero signos opuestas

Definición de Capacidad: $C = Q/\Delta V$


La capacitancia de un capacitor es la cantidad de carga que puede almacenar por unidad de Tensión.

Unidad [Faraday] = [Coulombs]/[Volts]

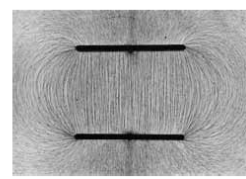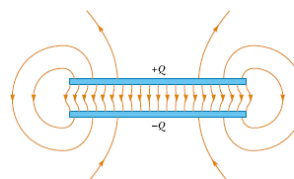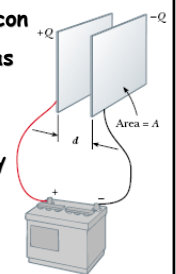

Combinación de capacitores:

$$C = Q/\Delta V$$

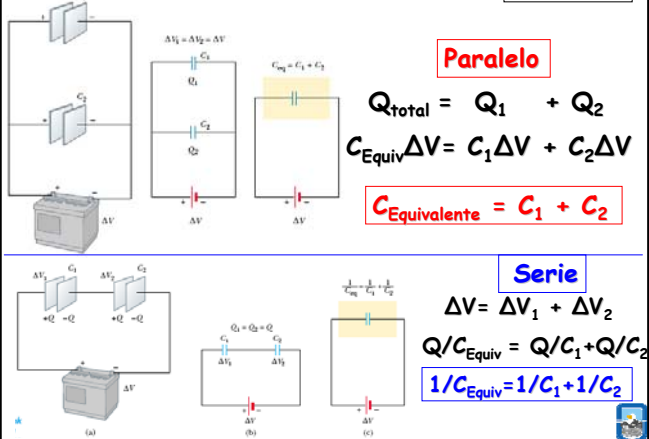

Energía Almacenada en un capacitor cargado

$$C = Q/\Delta V$$

$$dW = \Delta V dq = (q/C) dq$$

$$W = Q^2/2C$$

$$U = Q^2/2C = Q\Delta V/2 = C\Delta V^2/2$$



360 Joules en 2 ms.
3000 Veces la
potencia de una
Lamparita de 60 W!


Comportamiento de los Capacitores en Continua.

$$Q = C\Delta V$$

$$\Delta Q/\Delta t = C\Delta V/\Delta t$$

$$I = C dV/dt$$

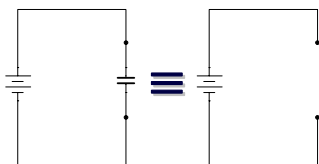
En Continua, un capacitor se comporta como un circuito abierto



Estado Estacionario

Estado Transitorio

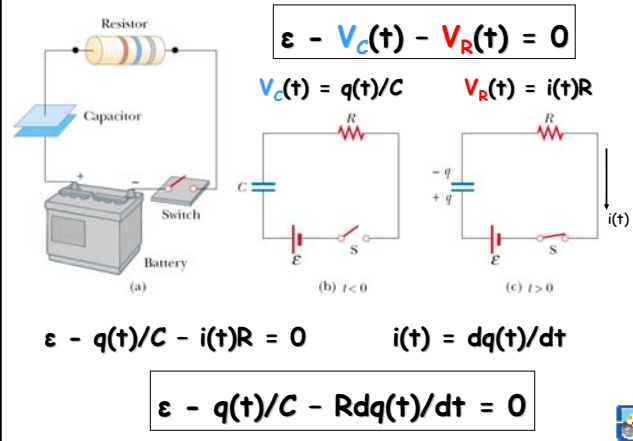Transitorios en circuitos RC: Carga de un Capacitor



$$\varepsilon - q(t)/C - R dq(t)/dt = 0$$

$$q(t) = \varepsilon C (1 - e^{-t/(RC)})$$

$$q(t) = Q_{\text{Máx}} (1 - e^{-t/\tau})$$







$$Q_{\text{Máx}} = \varepsilon C$$

$$\tau = RC$$

$$V_c(t) = (Q_{\text{Máx}}/C) (1 - e^{-t/\tau}) = \varepsilon (1 - e^{-t/\tau})$$


$$i(t) = dq(t)/dt$$
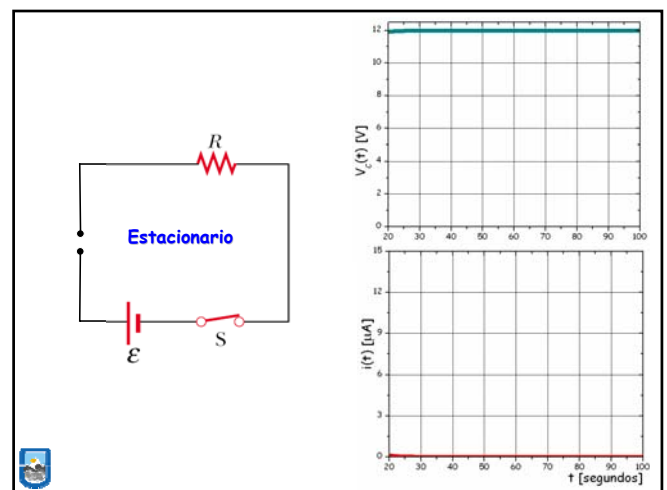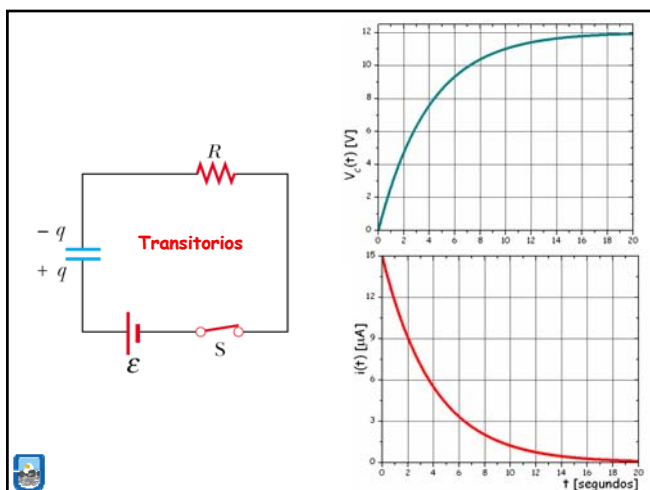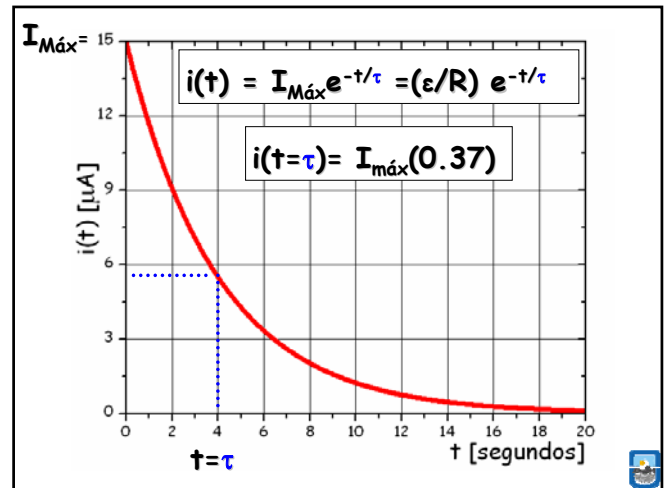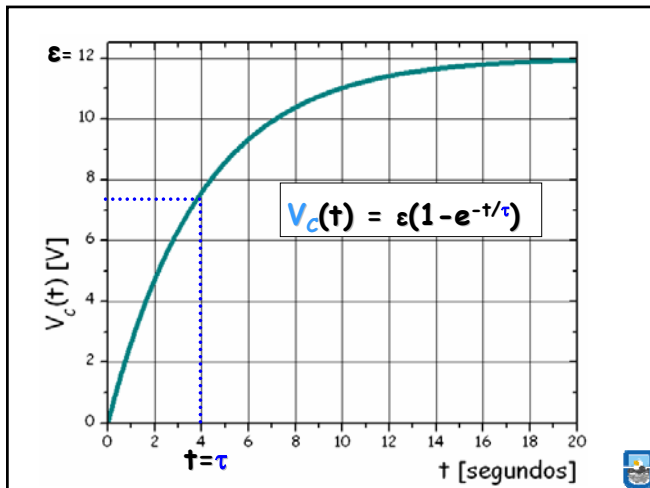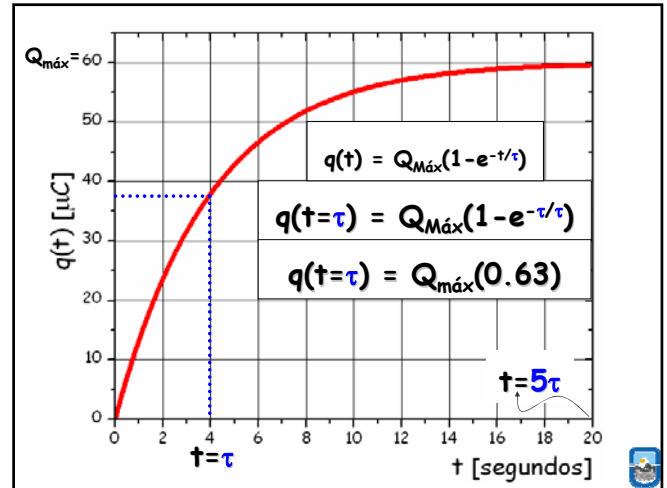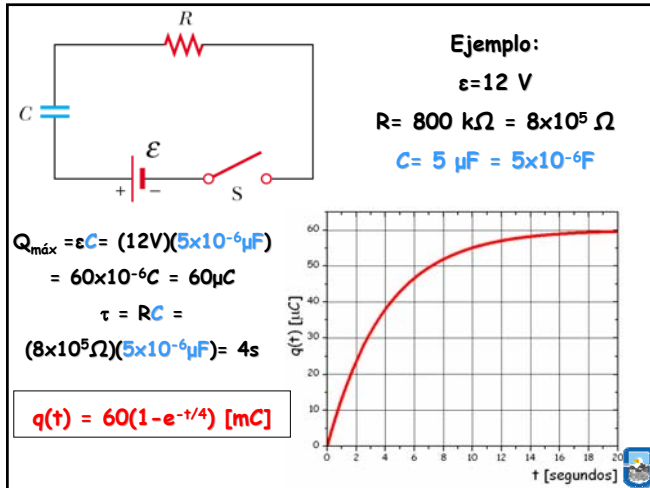
$$i(t) = I_{\text{Máx}} e^{-t/\tau} = (\varepsilon/R) e^{-t/\tau}$$



Transitorios en circuitos RC: Descarga de un Capacitor

$$-q(t)/C - i(t)R = 0$$

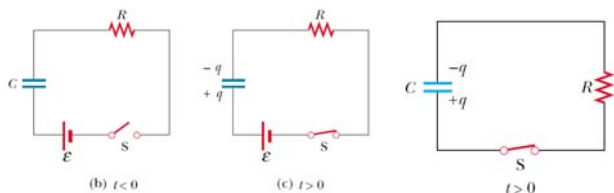


$$-q(t)/C - R \frac{dq(t)}{dt} = 0$$

$$q(t) = Q_{\text{Máx}}(e^{-t/\tau})$$

$$V_C(t) = \varepsilon e^{-t/\tau}$$

$$i(t) = -I_{\text{Máx}} e^{-t/\tau}$$

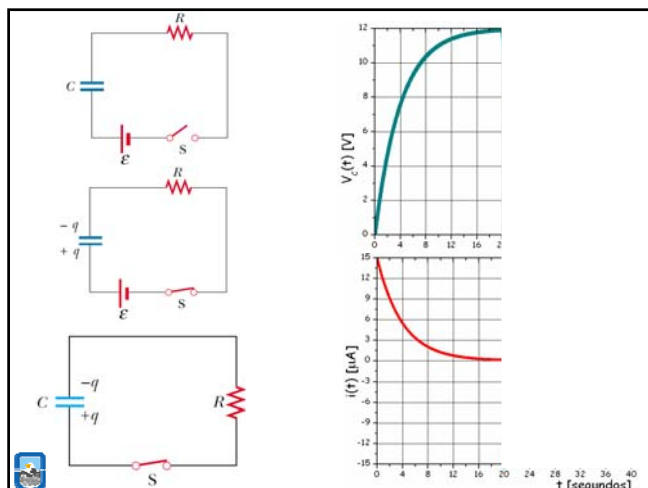

Resumen: Inductores y Capacitores

**R, L y C sólo dependen
de factores geométricos
y del material. No
Dependen ni de V ni de
I ni de q**

$$i(t) = (V_0/R)(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i(t) = (V_0/R)e^{-t/\tau}$$

$$V_L(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

$$V_L(t) = -V_0 e^{-t/\tau}$$

$$\tau = L/R$$

$$i(t) = (V_0/R)e^{-t/\tau}$$

$$i(t) = -(V_0/R)e^{-t/\tau}$$

$$V_C(t) = V_0(1 - e^{-t/\tau})$$

$$V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$

Estado Transitorio.

$$I = \frac{V_R}{R}$$

$$V_R = IR$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t=0}^{t=t} v_L(t) dt \quad v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \quad v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{t=0}^{t=t} i_C(t) dt$$

Válidas para todo tiempo

