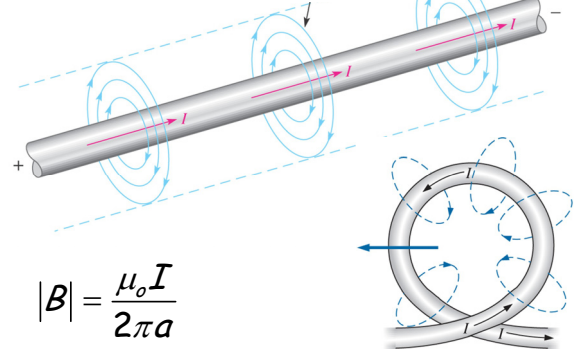


# Bobinas (Inductores)


Dpto. de Física. Facultad de Ciencias Físico-Mat. y Nat. (UNSL)

Las líneas de campo magnético son círculos concéntricos




$$|B| = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$


## Inductor

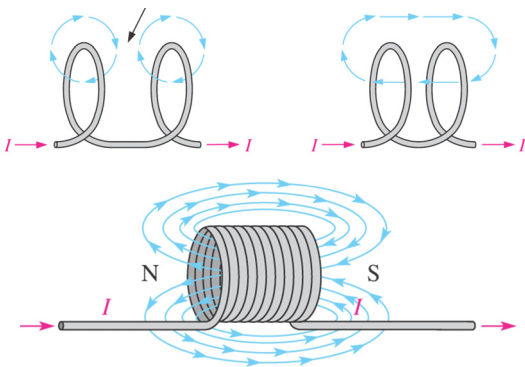


## Inductor

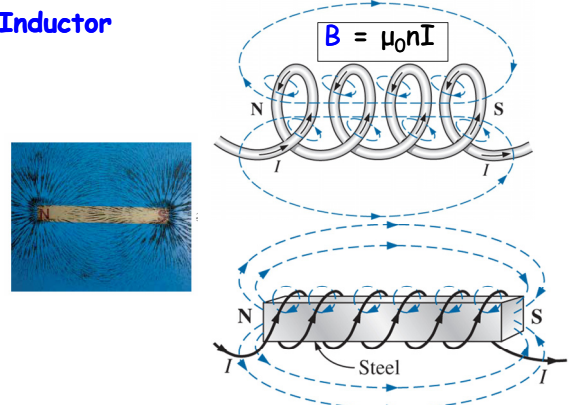


## Símbolo eléctrico de un Inductor

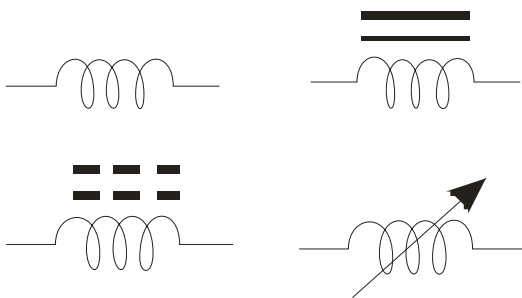

## Inductores Comerciales:

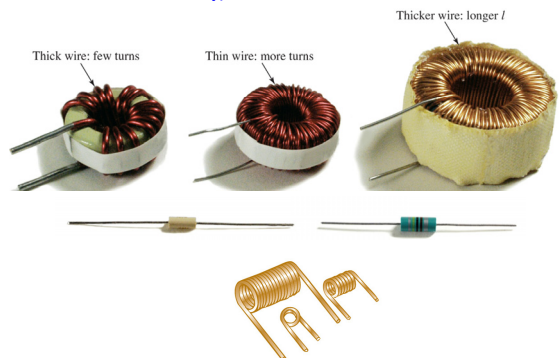

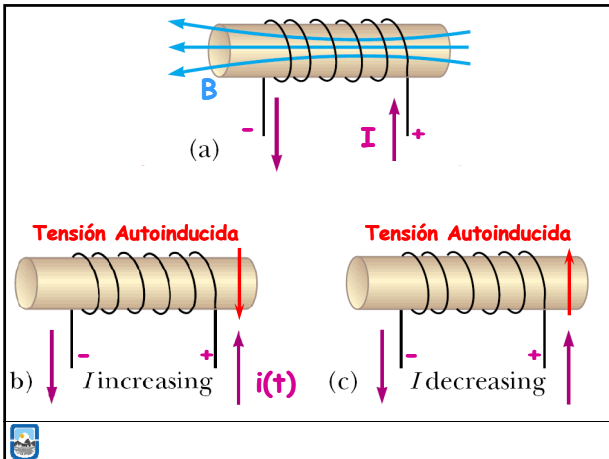

Ley de Faraday:

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} \quad \Phi_B \sim i(t) \quad \varepsilon = -(KN) \frac{di(t)}{dt}$$

$$\Phi_B = Ki(t) \quad L = (KN)$$

Tensión Autoinducida

$$\varepsilon = -L \frac{di(t)}{dt}$$

$$L = (KN)$$

$L$  es la **AUTOINDUCTANCIA** del Inductor ó simplemente **INDUCTANCIA**

La **INDUCTANCIA** es la propiedad que tiene todo conductor, de oponerse a que la corriente eléctrica cambie, generando una tensión inducida que se opone al cambio que la produce. (Ley de Lenz)

$L$  se mide en Henry (H)


$$\varepsilon = -L \frac{di(t)}{dt}$$



**Joseph Henry: (1797-1878)** Físico y Matemático estadounidense. Fue el primer director del Instituto Smithsonian.

$$H = \text{s.Volts/A}$$


Características de los inductores:

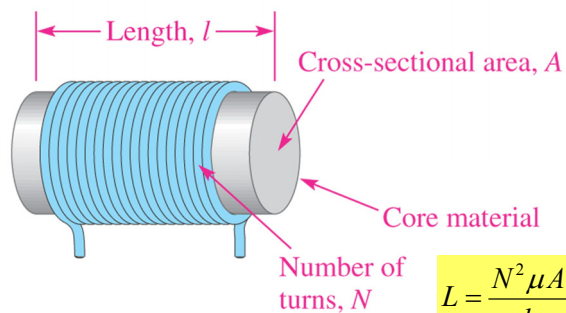


$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

La Inductancia sólo depende de factores geométricos y del material.

### Características de los inductores:

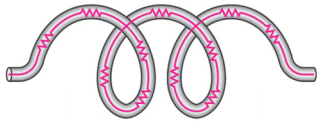

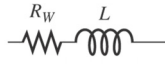
(a) The wire has resistance distributed along its length.




(b) Equivalent circuit



### Características de los inductores:

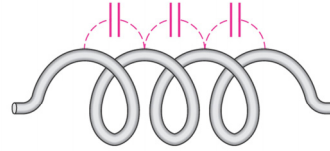

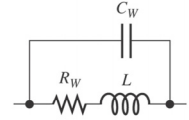
(a) Stray capacitance between each loop appears as a total parallel capacitance ( $C_W$ ).



(b) Equivalent circuit




### Combinación de Inductores en Serie:

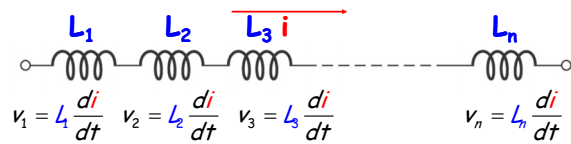

$$V_{Total} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n = (L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n) \frac{di}{dt}$$
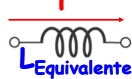
$$L_{equivalente} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$$




### Comportamiento de un Inductor en Continua

$$v = L \frac{di(t)}{dt}$$

\* La  $i$  no puede cambiar en forma instantánea en un inductor

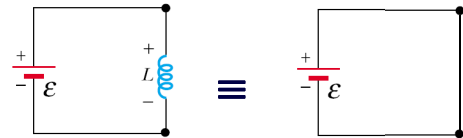En Continua un Inductor se comporta como un corto circuito




### Energía Almacenada en el campo magnético del Inductor:

$$P = I^2 R_W$$

Conversion of electrical energy to heat due to winding resistance

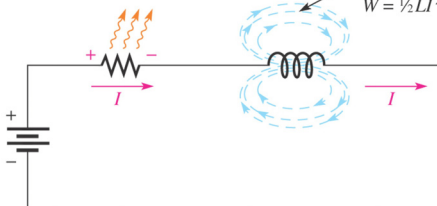Energy stored in magnetic field  
 $W = \frac{1}{2} LI^2$



### Energía Almacenada en el campo magnético del Inductor:

$$p(t) = v(t)i(t) \quad p(t) = \frac{dw(t)}{dt}$$

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\frac{dw(t)}{dt} = L i(t) \frac{di(t)}{dt}$$


$$w(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$$



# Estado Estacionario

# Estado Transitorio

## Circuitos RL:

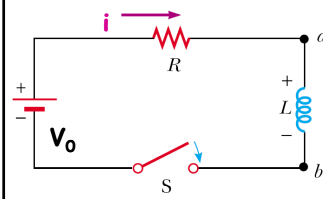

$$V_0 - V_L(t) - V_R(t) = 0$$

$$V_L(t) = L di(t)/dt$$

$$V_R(t) = i(t)R$$




$$V_0 - L di(t)/dt - i(t)R = 0$$

$$i(t) = V_0/R(1 - e^{-t/\tau})$$

$$\tau = L/R$$

$$V_L(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

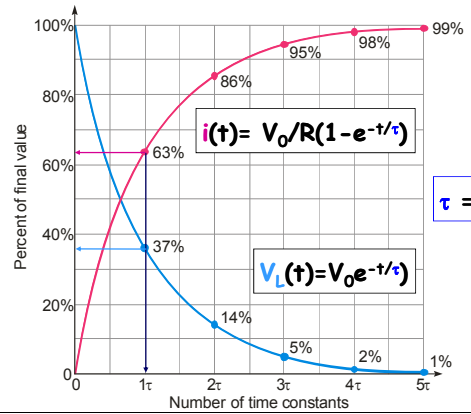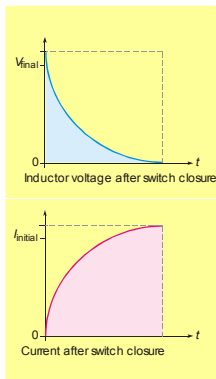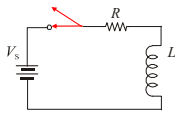Cuando un inductor es conectado en serie con una resistencia y una fuente de tensión continua:



$$\tau = L/R$$

# Capacitores (Condensadores)




Dpto. de Física. Facultad de Ciencias Físico-Mat. y Nat. (UNSL)

Capacitor: es un par de conductores con cargas de igual magnitud pero signos opuestas

**Definición de Capacidad:  $C = Q/\Delta V$**

La capacitancia de un capacitor es la cantidad de carga que puede almacenar por unidad de Tensión.

Unidad [Faraday] = [Coulombs]/[Volts]

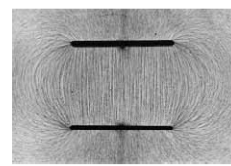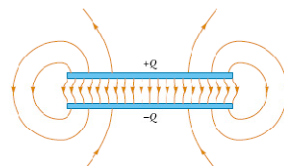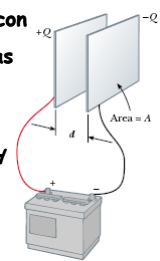

**Combinación de capacitores:**  $C = Q/\Delta V$

**Paralelo**

$Q_{total} = Q_1 + Q_2$   
 $C_{Equiv}\Delta V = C_1\Delta V + C_2\Delta V$   
 $C_{Equiv} = C_1 + C_2$

**Serie**

$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$   
 $Q/C_{Equiv} = Q/C_1 + Q/C_2$   
 $1/C_{Equiv} = 1/C_1 + 1/C_2$

**Energía Almacenada en un capacitor cargado**  $C = Q/\Delta V$

$dW = \Delta V dq = (q/C) dq$   
 $W = Q^2/2C$

$U = Q^2/2C = Q\Delta V/2 = C\Delta V^2/2$

360 Joules en 2 ms.  
 3000 Veces la potencia de una Lámparita de 60 W!

**Comportamiento de los Capacitores en Continua.**

$Q = C\Delta V$   
 $\Delta Q/\Delta t = C\Delta V/\Delta t$   
 $I = CdV/dt$

En Continua, un capacitor se comporta como un circuito abierto

**Estado Estacionario**

---

**Estado Transitorio**

**Transitorios en circuitos RC: Carga de un Capacitor**







$\epsilon - V_c(t) - V_R(t) = 0$   
 $V_c(t) = q(t)/C$      $V_R(t) = i(t)R$

$\epsilon - q(t)/C - i(t)R = 0$      $i(t) = dq(t)/dt$   
 $\epsilon - q(t)/C - Rdq(t)/dt = 0$

$\epsilon - q(t)/C - Rdq(t)/dt = 0$   
 $q(t) = \epsilon C(1 - e^{-t/(RC)})$


$q(t) = Q_{M\acute{a}x}(1 - e^{-t/\tau})$      $Q_{M\acute{a}x} = \epsilon C$      $\tau = RC$

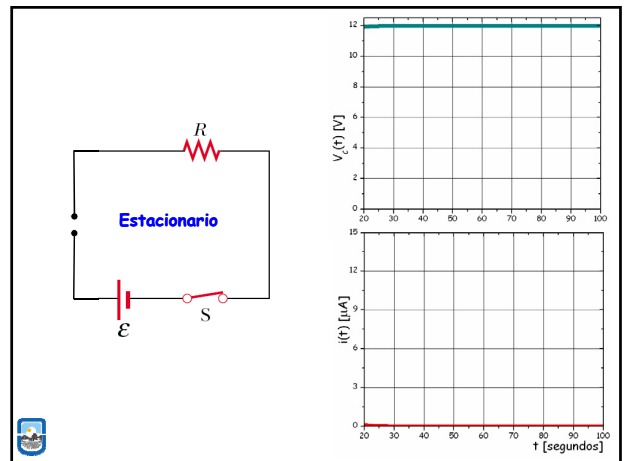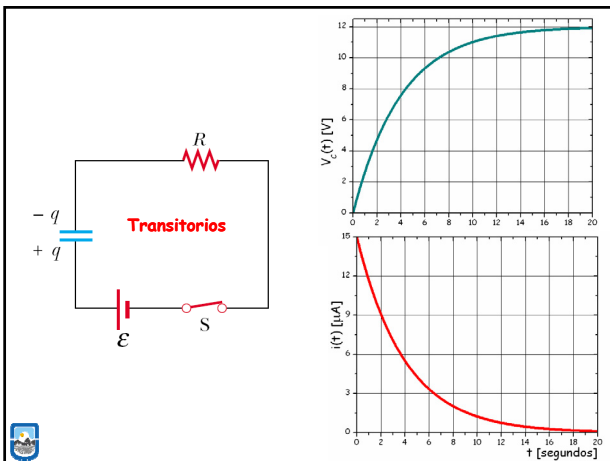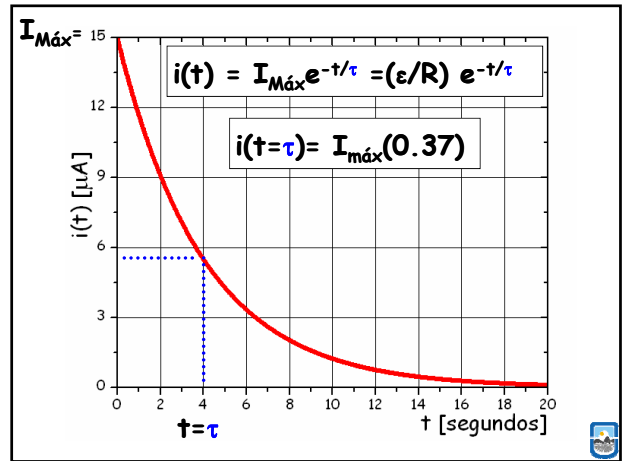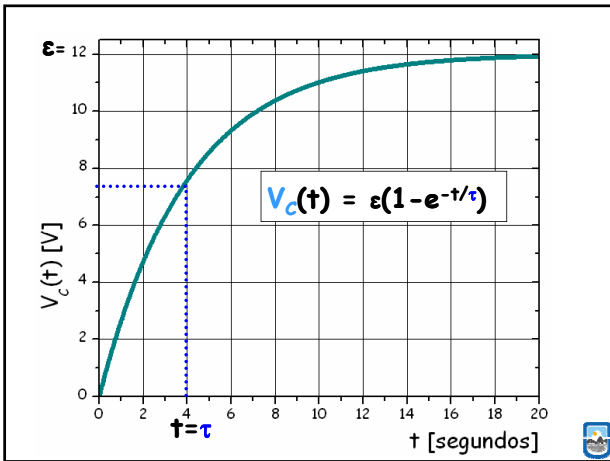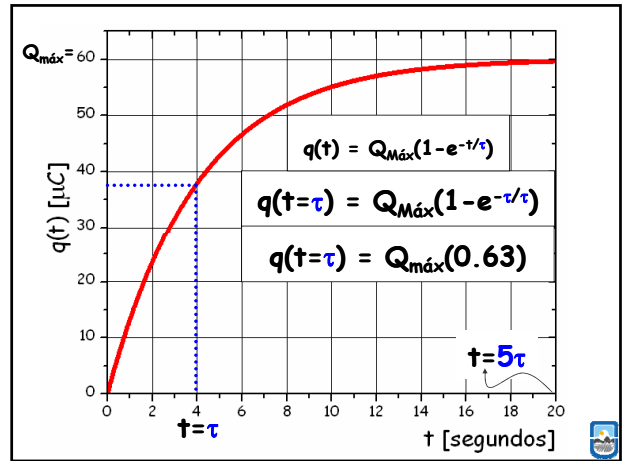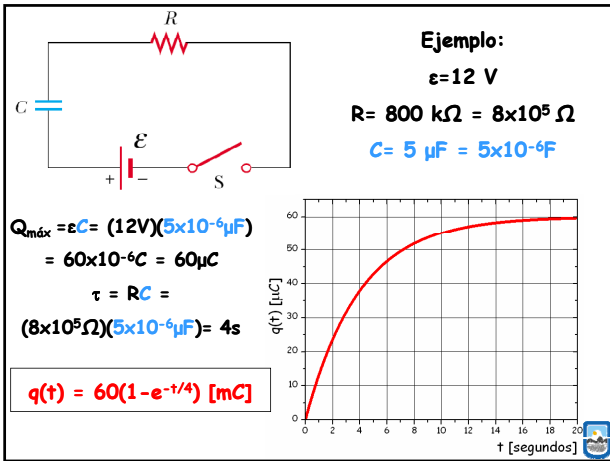$V_c(t) = (Q_{M\acute{a}x}/C)(1 - e^{-t/\tau}) = \epsilon(1 - e^{-t/\tau})$   
 $i(t) = dq(t)/dt$   
 $i(t) = I_{M\acute{a}x}e^{-t/\tau} = (\epsilon/R)e^{-t/\tau}$



**Transitorios en circuitos RC: Descarga de un Capacitor**


$$-q(t)/C - i(t)R = 0$$

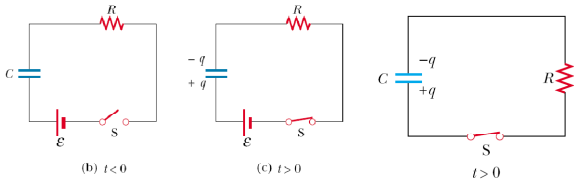

$$-q(t)/C - R \frac{dq(t)}{dt} = 0 \quad q(t) = Q_{\text{Máx}}(e^{-t/\tau})$$

$$V_C(t) = \varepsilon e^{-t/\tau}$$

$$i(t) = -I_{\text{Máx}} e^{-t/\tau}$$


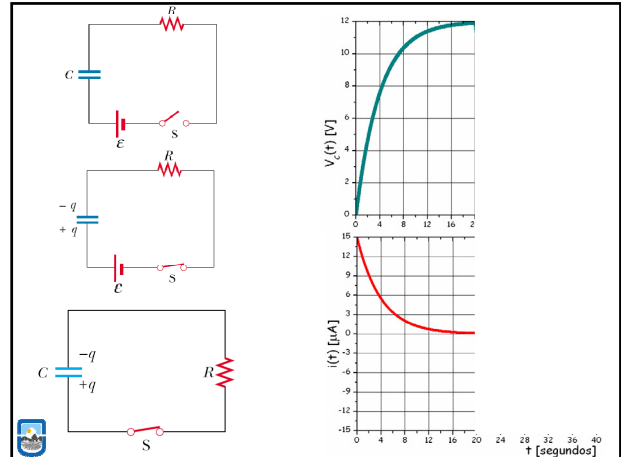


**Resumen:  
Inductores y  
Capacitores**

**R, L y C sólo dependen  
de factores geométricos  
y del material. No  
Dependen ni de V ni de  
I ni de q**

$i(t) = (V_0/R)(1 - e^{-t/\tau})$	$i(t) = (V_0/R)e^{-t/\tau}$
$V_L(t) = V_0 e^{-t/\tau}$	$V_L(t) = -V_0 e^{-t/\tau}$
$\tau = L/R$	
$i(t) = (V_0/R)e^{-t/\tau}$	$i(t) = -(V_0/R)e^{-t/\tau}$
$V_C(t) = V_0(1 - e^{-t/\tau})$	$V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$
$\tau = RC$	
<b>Estado Transitorio.</b>	

$I = \frac{V_R}{R}$	$V_R = IR$
$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t=0}^{t=t} v_L(t) dt$	$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$
$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$	$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{t=0}^{t=t} i_C(t) dt$
<b>Válidas para todo tiempo</b>	

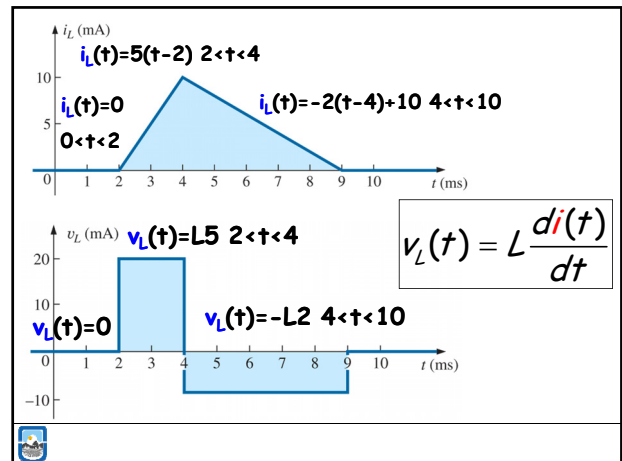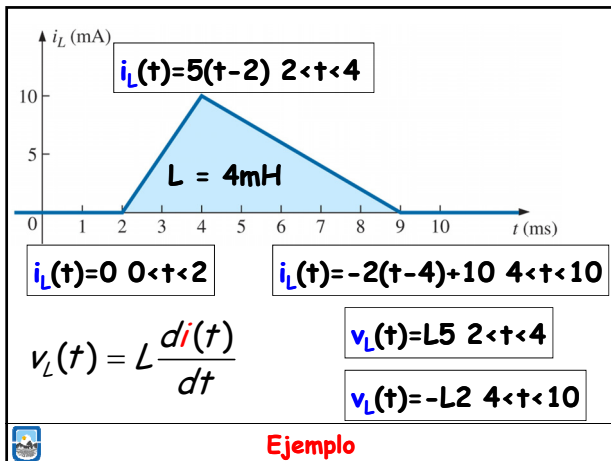

Que pasaría con señales senoidales?