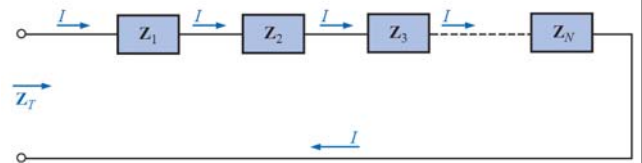


Circuitos Serie y Paralelo en AC.


Dpto. de Física, Facultad de Ciencias Físico-Mat. y Mat. (UNSL)

Impedancias en Serie:




$$Z_T = Z_1 + Z_2 + Z_3 + \dots + Z_N$$


Ejemplo: Determine la Z_T :

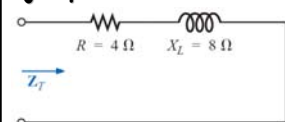
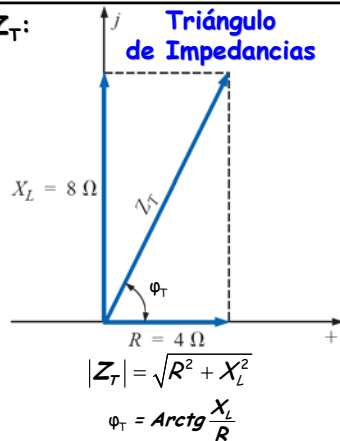
$$\begin{aligned} Z_T &= Z_1 + Z_2 \\ &= R \angle 0^\circ + X_L \angle 90^\circ \\ &= R + jX_L = 4 \Omega + j8 \Omega \\ Z_T &= 8.944 \Omega \angle 63.43^\circ \end{aligned}$$


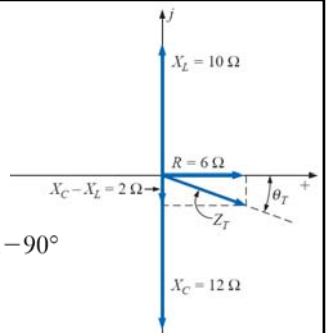
$$\begin{aligned} Z_T &= Z_1 + Z_2 + Z_3 \\ &= R \angle 0^\circ + X_L \angle 90^\circ + X_C \angle -90^\circ \\ &= R + jX_L - jX_C \\ &= R + j(X_L - X_C) = 6 \Omega + j(10 \Omega - 12 \Omega) = 6 \Omega - j2 \Omega \\ Z_T &= 6.325 \Omega \angle -18.43^\circ \end{aligned}$$



Ley de Ohm en AC:

$$I = \frac{V}{Z}$$

OJO!!! I y V son FASORES!!!

$$\begin{aligned} Z_T &= Z_1 + Z_2 + Z_3 = R \angle 0^\circ + X_L \angle 90^\circ + X_C \angle -90^\circ \\ &= 3 \Omega + j7 \Omega - j3 \Omega = 3 \Omega + j4 \Omega \\ Z_T &= 5 \Omega \angle 53.13^\circ \\ I &= \frac{E}{Z_T} = \frac{50 \text{ V} \angle 0^\circ}{5 \Omega \angle 53.13^\circ} = 10 \text{ A} \angle -53.13^\circ \\ V_R &= IZ_R = (I \angle \theta)(R \angle 0^\circ) = (10 \text{ A} \angle -53.13^\circ)(3 \Omega \angle 0^\circ) = 30 \text{ V} \angle -53.13^\circ \\ V_L &= IZ_L = (I \angle \theta)(X_L \angle 90^\circ) = (10 \text{ A} \angle -53.13^\circ)(7 \Omega \angle 90^\circ) = 70 \text{ V} \angle 36.87^\circ \\ V_C &= IZ_C = (I \angle \theta)(X_C \angle -90^\circ) = (10 \text{ A} \angle -53.13^\circ)(3 \Omega \angle -90^\circ) = 30 \text{ V} \angle -143.13^\circ \end{aligned}$$


$$V = 50 \angle 0^\circ$$

$$I = 10 \angle -53.13^\circ$$

$$V_R = 30 \angle -53.13^\circ$$


$$V_L = 70 \angle 36.87^\circ$$

$$V_C = 30 \angle -143.13^\circ$$

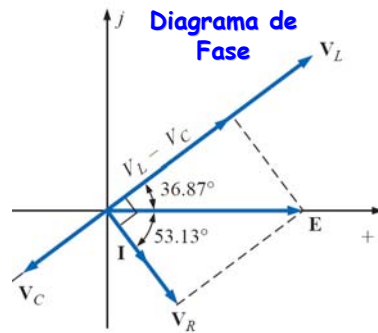

$$\Sigma_C V = E - V_R - V_L - V_C = 0$$

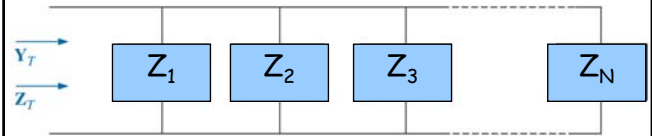Circuitos Paralelos en AC - Admitancia (Y)



$$\frac{1}{Z_T} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \dots + \frac{1}{Z_N}$$

$$Z = 1/Y$$

$$Y_T = Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_N$$

Conductancia y Susceptancia:

$$Y_R = \frac{1}{Z_R} = \frac{1}{R \angle 0^\circ} = G \angle 0^\circ$$

$$Y_L = \frac{1}{Z_L} = \frac{1}{X_L \angle 90^\circ} = \frac{1}{X_L} \angle -90^\circ$$

$$B_L = \frac{1}{X_L} \quad (\text{siemens, S})$$

$$Y_L = B_L \angle -90^\circ$$

$$Y_C = \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{X_C \angle -90^\circ} = \frac{1}{X_C} \angle 90^\circ$$

$$B_C = \frac{1}{X_C} \quad (\text{siemens, S})$$

$$Y_C = B_C \angle 90^\circ$$

$$Y_R = G \angle 0^\circ = \frac{1}{R} \angle 0^\circ = \frac{1}{20 \Omega} \angle 0^\circ = 0.05 \text{ S} \angle 0^\circ = 0.05 \text{ S} + j 0$$


$$Y_L = B_L \angle -90^\circ = \frac{1}{X_L} \angle -90^\circ = \frac{1}{10 \Omega} \angle -90^\circ = 0.1 \text{ S} \angle -90^\circ = 0 - j 0.1 \text{ S}$$

$$Y_T = Y_R + Y_L = (0.05 \text{ S} + j 0) + (0 - j 0.1 \text{ S}) = 0.05 \text{ S} - j 0.1 \text{ S} = G - j B_L$$

$$Z_T = \frac{1}{Y_T} = \frac{1}{0.05 \text{ S} - j 0.1 \text{ S}} = \frac{1}{0.112 \text{ S} \angle -63.43^\circ} = 8.93 \Omega \angle 63.43^\circ$$

$$Z_T = \frac{Z_R Z_L}{Z_R + Z_L} = \frac{(20 \Omega \angle 0^\circ)(10 \Omega \angle 90^\circ)}{20 \Omega + j 10 \Omega} = \frac{200 \Omega \angle 90^\circ}{22.36 \angle 26.57^\circ} = 8.93 \Omega \angle 63.43^\circ$$

Triángulo de Admitancias:

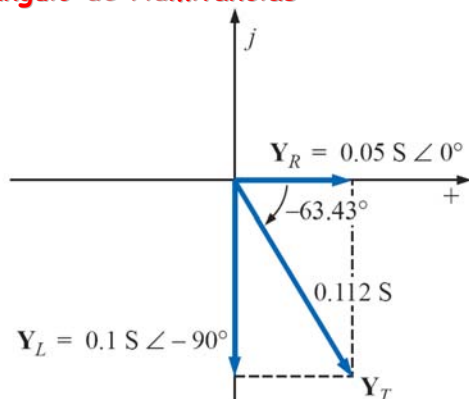

$$Y_R = G \angle 0^\circ = \frac{1}{R} \angle 0^\circ = \frac{1}{5 \Omega} \angle 0^\circ = 0.2 \text{ S} \angle 0^\circ = 0.2 \text{ S} + j 0$$

$$Y_L = B_L \angle -90^\circ = \frac{1}{X_L} \angle -90^\circ = \frac{1}{8 \Omega} \angle -90^\circ = 0.125 \text{ S} \angle -90^\circ = 0 - j 0.125 \text{ S}$$

$$Y_C = B_C \angle 90^\circ = \frac{1}{X_C} \angle 90^\circ = \frac{1}{20 \Omega} \angle 90^\circ = 0.050 \text{ S} \angle +90^\circ = 0 + j 0.050 \text{ S}$$

$$Y_T = Y_R + Y_L + Y_C = (0.2 \text{ S} + j 0) + (0 - j 0.125 \text{ S}) + (0 + j 0.050 \text{ S}) = 0.2 \text{ S} - j 0.075 \text{ S} = 0.2136 \text{ S} \angle -20.56^\circ$$

$$Z_T = \frac{1}{0.2136 \text{ S} \angle -20.56^\circ} = 4.68 \Omega \angle 20.56^\circ$$

$$Z_T = \frac{Z_R Z_L Z_C}{Z_R Z_L + Z_L Z_C + Z_R Z_C} = \frac{(5 \Omega \angle 0^\circ)(8 \Omega \angle 90^\circ)(20 \Omega \angle -90^\circ)}{(5 \Omega \angle 0^\circ)(8 \Omega \angle 90^\circ) + (8 \Omega \angle 90^\circ)(20 \Omega \angle -90^\circ) + (5 \Omega \angle 0^\circ)(20 \Omega \angle -90^\circ)} = \frac{800 \Omega \angle 0^\circ}{40 \angle 90^\circ + 160 \angle 0^\circ + 100 \angle -90^\circ} = 4.68 \Omega \angle 20.56^\circ$$

Ejemplo:

$Z_1 = R \angle 0^\circ = 1 \Omega \angle 0^\circ$
 $Z_2 = Z_C \parallel Z_L = \frac{(X_C \angle -90^\circ)(X_L \angle 90^\circ)}{-jX_C + jX_L} = \frac{(2 \Omega \angle -90^\circ)(3 \Omega \angle 90^\circ)}{-j2 \Omega + j3 \Omega}$
 $= \frac{6 \Omega \angle 0^\circ}{j1} = \frac{6 \Omega \angle 0^\circ}{1 \angle 90^\circ} = 6 \Omega \angle -90^\circ$
 $Z_T = Z_1 + Z_2 = 1 \Omega - j6 \Omega = 6.08 \Omega \angle -80.54^\circ$

$I_s = \frac{E}{Z_T} = \frac{120 \text{ V} \angle 0^\circ}{6.08 \Omega \angle -80.54^\circ} = 19.74 \text{ A} \angle 80.54^\circ$
 $V_R = I_s Z_1 = (19.74 \text{ A} \angle 80.54^\circ)(1 \Omega \angle 0^\circ) = 19.74 \text{ V} \angle 80.54^\circ$
 $V_C = I_s Z_2 = (19.74 \text{ A} \angle 80.54^\circ)(6 \Omega \angle -90^\circ) = 118.44 \text{ V} \angle -9.46^\circ$
 $I_C = \frac{V_C}{Z_C} = \frac{118.44 \text{ V} \angle -9.46^\circ}{2 \Omega \angle -90^\circ} = 59.22 \text{ A} \angle 80.54^\circ$

$Z_1 = R \angle 0^\circ = 1 \Omega \angle 0^\circ$
 $Z_2 = Z_C \parallel Z_L = \frac{(2 \Omega \angle -90^\circ)(3 \Omega \angle 90^\circ)}{-j2 \Omega + j3 \Omega} = 6 \Omega \angle -90^\circ$
 $Z_T = Z_1 + Z_2 = 1 \Omega - j6 \Omega = 6.08 \Omega \angle -80.54^\circ$

$I_s = 19.74 \text{ A} \angle 80.54^\circ$
 $V_R = 19.74 \text{ V} \angle 80.54^\circ$
 $V_C = 118.44 \text{ V} \angle -9.46^\circ$
 $I_C = 59.22 \text{ A} \angle 80.54^\circ$
 $I_L = 39.48 \text{ A} \angle -99.46^\circ$
 $V_L = 118.44 \text{ V} \angle -9.46^\circ$


Potencia en AC.

Dpto. de Física. Facultad de Ciencias Físico-Mat. y Nat. (UNSL)

$p(t) = v(t)i(t)$
 $v = V_m \sin(\omega t + \theta)$
 $i = I_m \sin \omega t$
 $p = V_m I_m \sin \omega t \sin(\omega t + \theta)$
 $p = VI \cos \theta (1 - \cos 2\omega t) + VI \sin \theta (\sin 2\omega t)$
Factor de Potencia: $F_p = \cos(\theta)$

Dpto. de Física. Facultad de Ciencias Físico-Mat. y Nat. (UNSL)

Potencia en un circuito resistivo

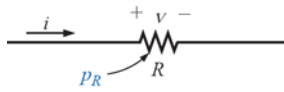


$$p = VI \cos \theta (1 - \cos 2\omega t) + VI \sin \theta (\sin 2\omega t)$$

$$p_R = VI \cos(0^\circ)(1 - \cos 2\omega t) + VI \sin(0^\circ) \sin 2\omega t \\ = VI(1 - \cos 2\omega t) + 0$$

$$p_R = VI - VI \cos 2\omega t$$

Potencia instantánea

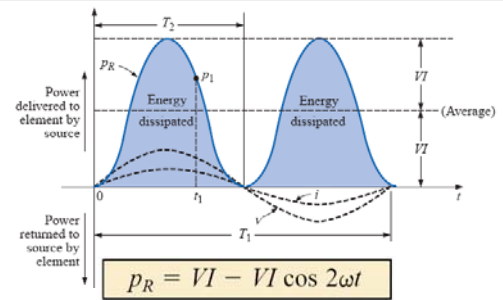


$$p_R = VI - VI \cos 2\omega t$$

$$P = VI = \frac{V_m I_m}{2} = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad (\text{watts, W})$$

Potencia Promedio (Real)




Potencia en un circuito Inductivo

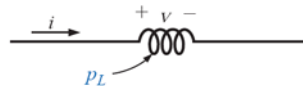

$$p_L = VI \cos(90^\circ)(1 - \cos 2\omega t) + VI \sin(90^\circ)(\sin 2\omega t) \\ = 0 + VI \sin 2\omega t$$

$$p_L = VI \sin 2\omega t$$

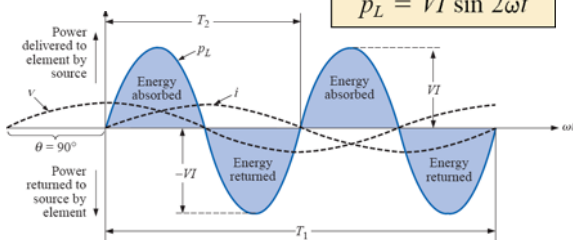

$$Q = VI \sin \theta \quad (\text{volt-ampere reactive, VAR})$$

Potencia Reactiva

Para el Inductor:


$$Q_L = VI \quad (\text{VAR})$$

$$Q_L = I^2 X_L \quad (\text{VAR})$$

$$Q_L = \frac{V^2}{X_L} \quad (\text{VAR})$$




Potencia en un circuito Capacitivo

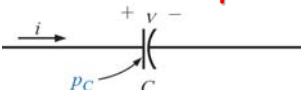

$$p_C = VI \cos(-90^\circ)(1 - \cos 2\omega t) + VI \sin(-90^\circ)(\sin 2\omega t) \\ = 0 - VI \sin 2\omega t$$

$$p_C = -VI \sin 2\omega t$$

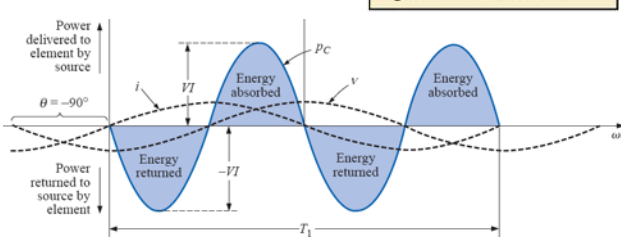

$$Q = VI \sin \theta \quad (\text{volt-ampere reactive, VAR})$$

Potencia Reactiva

Para el Capacitor:

$$Q_C = VI \quad (\text{VAR})$$

$$Q_C = I^2 X_C \quad (\text{VAR})$$

$$Q_C = \frac{V^2}{X_C} \quad (\text{VAR})$$



Triángulo de Potencias:

Las Potencias Reactivas y Real se relacionan:


$$\boxed{S = P + jQ} \quad S = VI$$

S es la Potencia Aparente. [VA]

$$\boxed{S = P + j(Q_L - Q_C)}$$

$$P = P \angle 0^\circ \quad Q_L = Q_L \angle 90^\circ \quad Q_C = Q_C \angle -90^\circ$$

$$S = VI^*$$

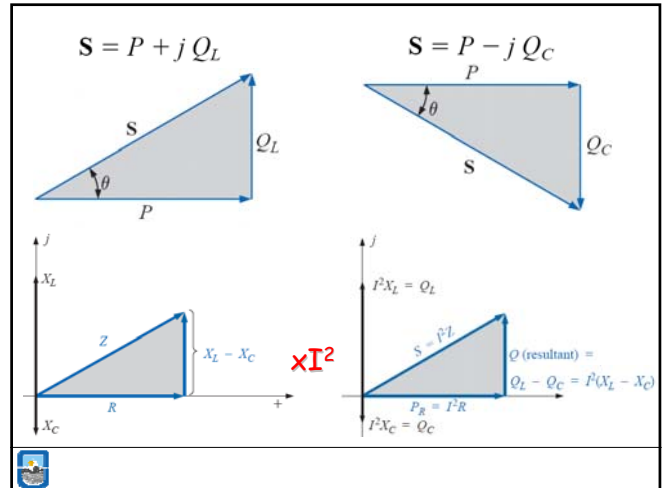

$V = 10 \text{ V} \angle 0^\circ$
 $I = \frac{V}{Z_T} = \frac{10 \text{ V} \angle 0^\circ}{3 \Omega + j4 \Omega} = \frac{10 \text{ V} \angle 0^\circ}{5 \Omega \angle 53.13^\circ} = 2 \text{ A} \angle -53.13^\circ$

$P = I^2 R = (2 \text{ A})^2 (3 \Omega) = 12 \text{ W}$
 $Q_L = I^2 X_L = (2 \text{ A})^2 (4 \Omega) = 16 \text{ VAR (L)}$
 $S = P + jQ_L = 12 \text{ W} + j16 \text{ VAR (L)}$
 $= 20 \text{ VA} \angle 53.13^\circ$

$S = VI^* = (10 \text{ V} \angle 0^\circ)(2 \text{ A} \angle +53.13^\circ) = 20 \text{ VA} \angle 53.13^\circ$

