
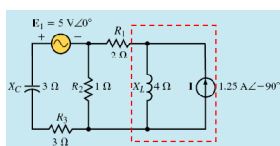


## Resolución de Circuitos:


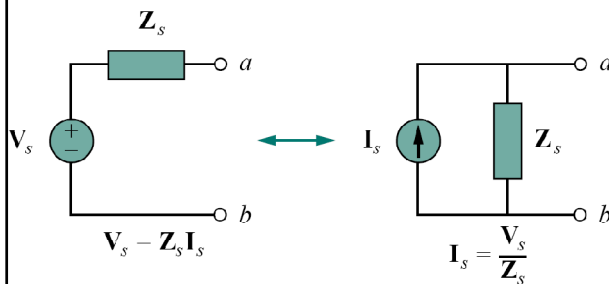
### Transformación de Fuentes. Mallas y Nodos



### Transformación de Fuentes:



Transformación de Fuentes:

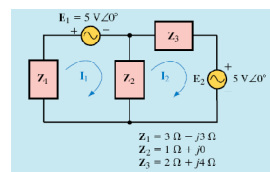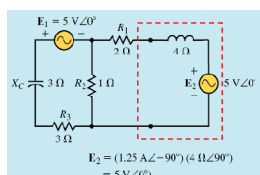

Método de Mallas

$$\sum V_i = 0$$

$$-I_1 Z_1 - I_1 Z_2 + I_2 Z_2 - E_1 = 0$$

$$-I_2 Z_2 - I_2 Z_3 + I_1 Z_2 - E_2 = 0$$

Sistema 2x2



$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} -E_1 & -Z_2 \\ -E_2 & Z_2 + Z_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} Z_1 + Z_2 & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 \end{vmatrix}} = \frac{(-E_1)(Z_2 + Z_3) - E_2 Z_2}{(Z_1 + Z_2)(Z_2 + Z_3) - Z_2 Z_2}$$


$$I_1 = \frac{-(5)(3 + j4) - (5)(1)}{(3 - j3)(1) + (3 - j3)(2 + j4) + (1)(2 + j4)} = \frac{(-15 - j20) - 5}{(3 - j3) + (6 + j6 - j^2 12) + (2 + j4)} = \frac{-20 - j20}{23 + j7} = \frac{28.28 \angle -135^\circ}{24.04 \angle 16.93^\circ} = 1.18 \text{ A} \angle -151.93^\circ$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} Z_1 + Z_2 & -E_1 \\ -Z_2 & -E_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} Z_1 + Z_2 & -Z_2 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 \end{vmatrix}} = \frac{-E_2(Z_1 + Z_2) - E_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)(Z_2 + Z_3) - Z_2 Z_2} = \frac{-E_2(Z_1 + Z_2) - E_1 Z_2}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}$$

$$I_2 = \frac{-(5)(4 - j3) - (5)(1)}{23 + j7} = \frac{(-20 + j15) - (5)}{23 + j7} = \frac{-25 + j15}{23 + j7} = \frac{29.15 \angle 149.04^\circ}{24.04 \angle 16.93^\circ} = 1.21 \text{ A} \angle 132.11^\circ$$



### Nodos

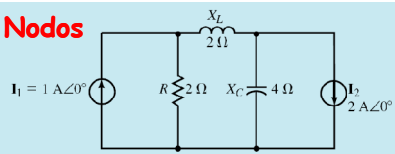

$$\sum I_i = 0$$


$$I = V/Z$$

$$I = VY$$

$$Y_1 = 0.5 \text{ S}$$

$$Y_2 = -j 0.5 \text{ S}$$

$$Y_3 = +j 0.25 \text{ S}$$

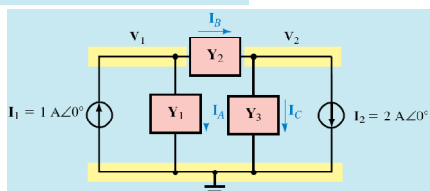

$$I_1 - I_A - I_B = 0 \quad I_1 - [V_1 Y_1] - [(V_1 - V_2) Y_2] = 0$$



$$\text{Node 1: } (Y_1 + Y_2)V_1 - (Y_2)V_2 = I_1$$

$$\text{Node 2: } -(Y_2)V_1 + (Y_2 + Y_3)V_2 = -I_2$$

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} I_1 & -Y_2 \\ -I_2 & Y_2 + Y_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} Y_1 + Y_2 & -Y_2 \\ -Y_2 & Y_2 + Y_3 \end{vmatrix}} = \frac{I_1(Y_2 + Y_3) - I_2 Y_2}{Y_1 Y_2 + Y_1 Y_3 + Y_2 Y_3}$$

$$V_1 = \frac{1(-j0.5 + j0.25) - (2)(-j0.5)}{(0.5)(-j0.5) + (0.5)(j0.25) + (-j0.5)(j0.25)} = \frac{j0.75}{0.125 - j0.125} = \frac{0.75 \angle 90^\circ}{0.1768 \angle -45^\circ} = 4.243 \text{ V} \angle 135^\circ$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} Y_1 + Y_2 & I_1 \\ Y_2 & -I_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} Y_1 + Y_2 & -Y_2 \\ -Y_2 & Y_2 + Y_3 \end{vmatrix}} = \frac{-I_2(Y_1 + Y_2) + I_1 Y_2}{Y_1 Y_2 + Y_1 Y_3 + Y_2 Y_3}$$


$$V_2 = \frac{-2(0.5 - j0.5) + (1)(-j0.5)}{(0.5)(-j0.5) + (0.5)(j0.25) + (-j0.5)(j0.25)} = \frac{-1 + j0.5}{0.125 - j0.125} = \frac{1.118 \angle 153.43^\circ}{0.1768 \angle -45^\circ} = 6.324 \text{ V} \angle 198.43^\circ = 6.324 \text{ V} \angle -161.57^\circ$$





# Filtros Pasivos

Cualquier combinación de elementos pasivos (R, L y C) diseñados para seleccionar o rechazar una banda de frecuencias se denomina filtro pasivo.

## Filtro Pasa bajas:

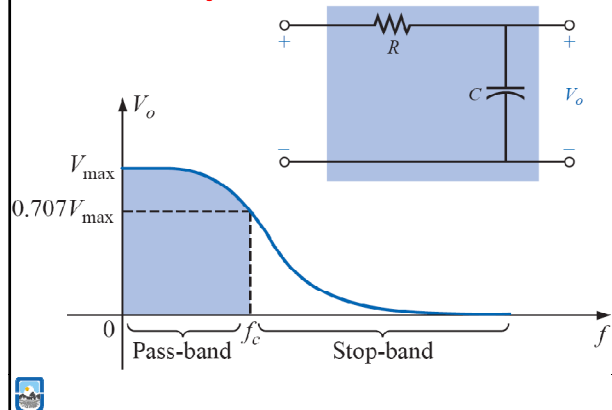

## Filtro Pasa bajas:

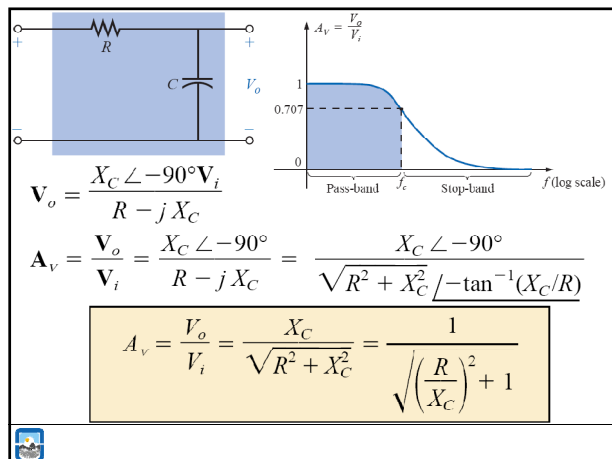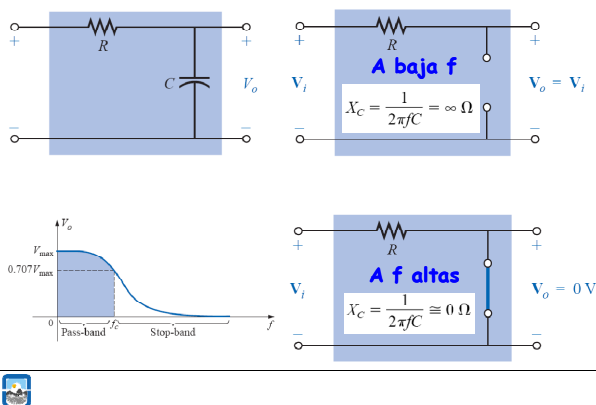


## Frecuencia de Corte:

$$X_C = R$$

$$\frac{1}{2\pi f_c C} = R$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

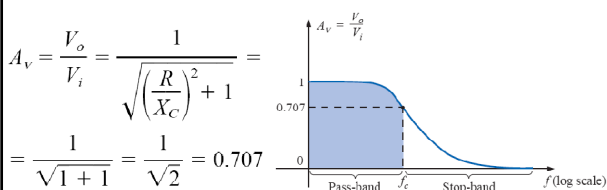

## Ejemplo:

