

Potencia en AC.

Corrección del Factor de Potencia

Dpto. de Física. Facultad de Ciencias Físico-Mat. y Nat. (UNSL)

$$Q = VI \sin \theta \quad (\text{volt-ampere reactive, VAR})$$

Potencia Reactiva

Para el Inductor:

$$Q_L = VI \quad (\text{VAR})$$

$$Q_L = I^2 X_L \quad (\text{VAR})$$

$$Q_L = \frac{V^2}{X_L} \quad (\text{VAR})$$

$$Q = VI \sin \theta \quad (\text{volt-ampere reactive, VAR})$$

Potencia Reactiva

Para el Capacitor:

$$Q_C = VI \quad (\text{VAR})$$

$$Q_C = I^2 X_C \quad (\text{VAR})$$

$$Q_C = \frac{V^2}{X_C} \quad (\text{VAR})$$

Triángulo de Potencias:

Las Potencias Reactivas y Real se relacionan:

$$S = P + Q \quad S = VI$$


S es la Potencia Aparente. [VA]

$$S = P + j(Q_L - Q_C)$$



$$P = P \angle 0^\circ \quad Q_L = Q_L \angle 90^\circ \quad Q_C = Q_C \angle -90^\circ$$

$$S = VI^*$$


$$S = P + j Q_L$$

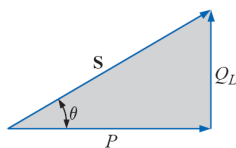

$$S = P - j Q_C$$

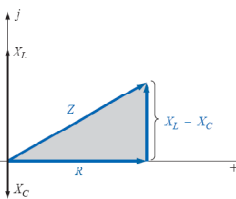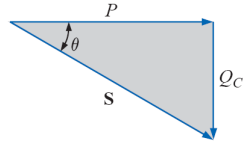

$$\times I^2$$

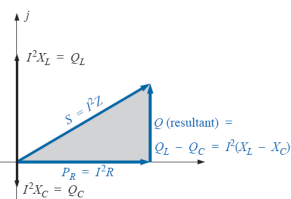


Ejemplo: Fuente de 110V y 60 Hz. $R = 200\Omega$, $L = 1H$.

$$X_L = 2\pi fL = 377\Omega$$

$$Z_T = 426.5\Omega \angle 62.05^\circ$$

$$I_L = 0.258 \angle -62.05^\circ$$


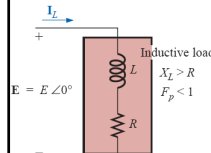








$$P_R = I^2 R = 13.31 \text{ W}$$


$$Q_L = I^2 X_L = 25.09 \text{ VAR}$$

$$S = VI = 28.38 \text{ VA}$$

$$\cos \theta = 0.468$$

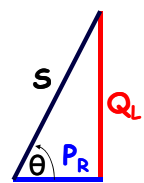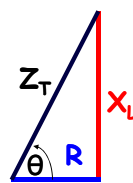

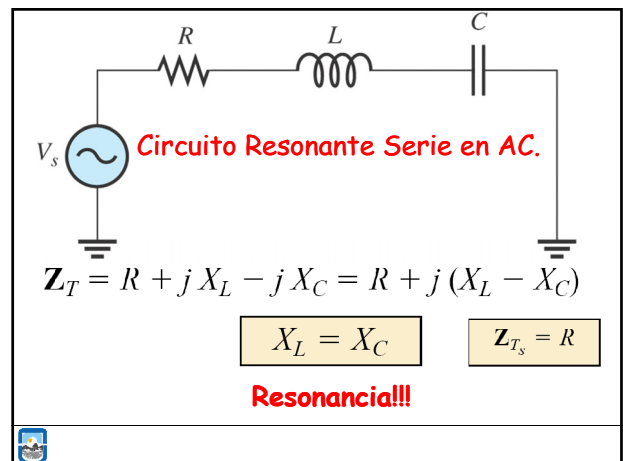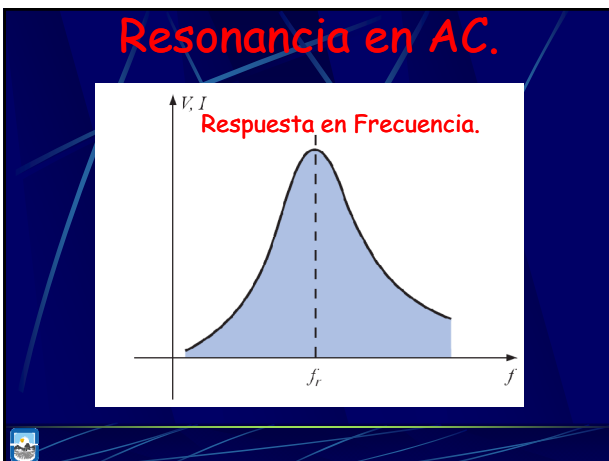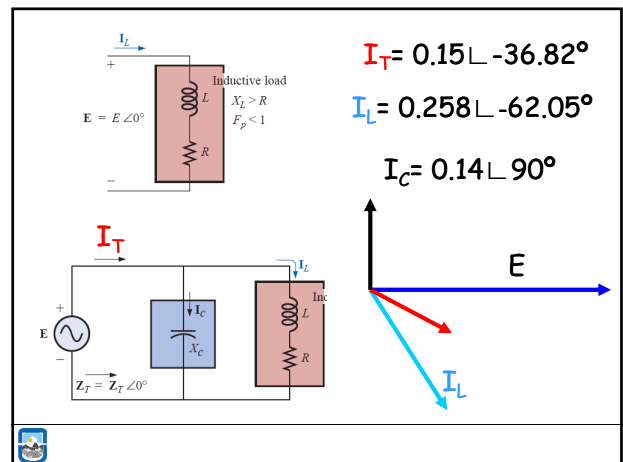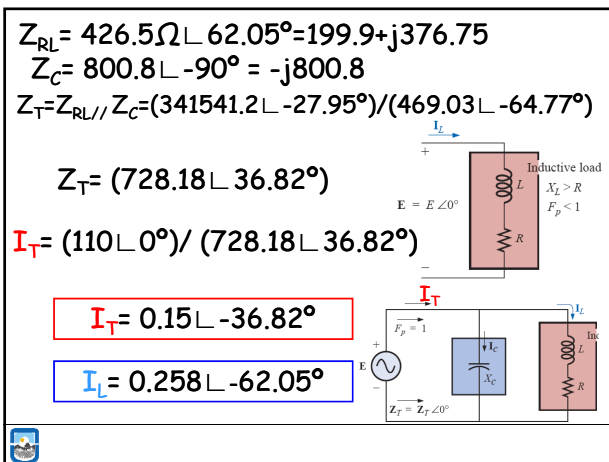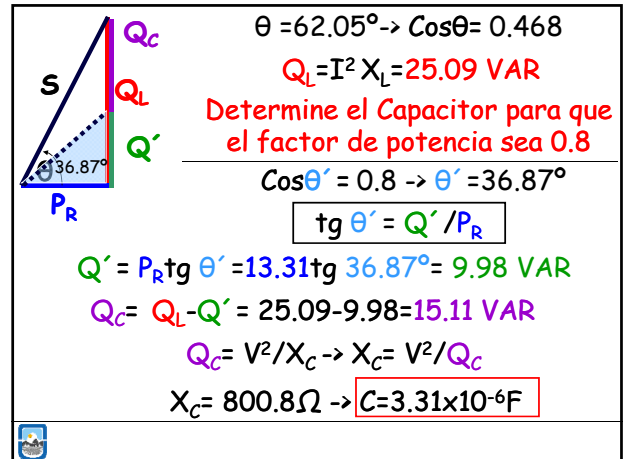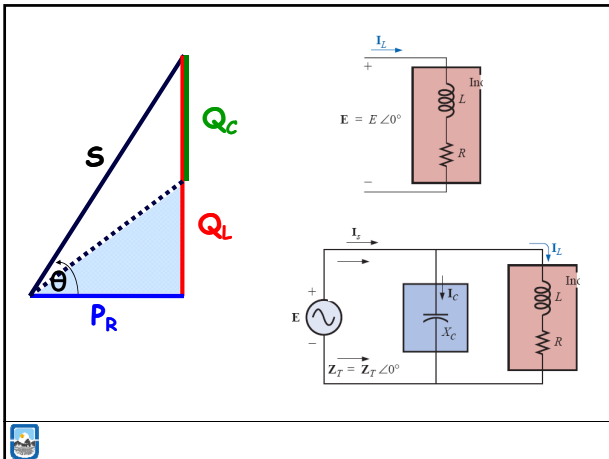

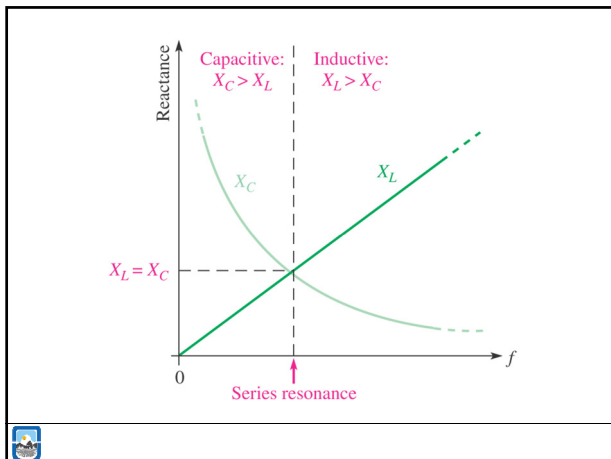

Frecuencia Resonante:

$$X_L = X_C \quad \omega L = \frac{1}{\omega C} \quad \omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega_s = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$\mathbf{I} = \frac{E \angle 0^\circ}{R \angle 0^\circ} = \frac{E}{R} \angle 0^\circ \quad \text{En Resonancia } \mathbf{I} \text{ es máxima}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_L &= (I \angle 0^\circ)(X_L \angle 90^\circ) = IX_L \angle 90^\circ \\ \mathbf{V}_C &= (I \angle 0^\circ)(X_C \angle -90^\circ) = IX_C \angle -90^\circ \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} 180^\circ \\ \text{out of} \\ \text{phase} \end{array} \right\}$$

$$V_{L_s} = V_{C_s}$$

En Resonancia!

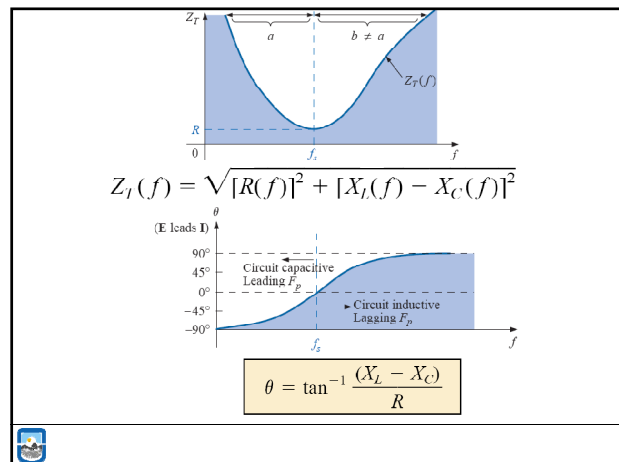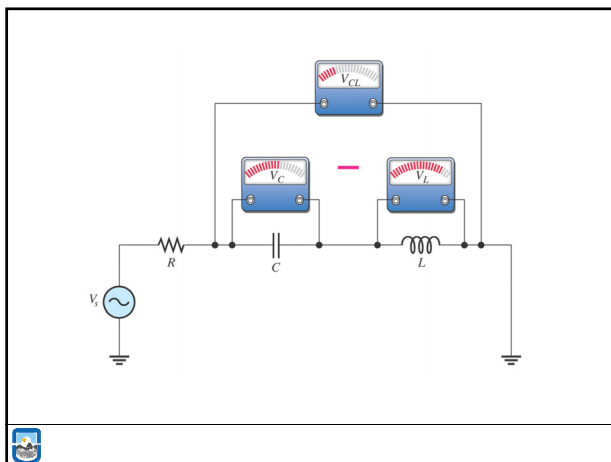


Factor de Calidad Q_s (en resonancia):

$$Q_s = \frac{\text{reactive power}}{\text{average power}}$$

$$Q_s = \frac{I^2 X_L}{I^2 R}$$

$$Q_s = \frac{X_L}{R} = \frac{\omega_s L}{R}$$
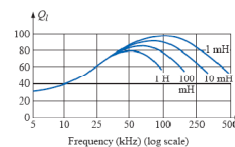
$$Q_{\text{coil}} = Q_l = \frac{X_L}{R_l}$$



$$V_L = \frac{X_L E}{Z_T} = \frac{X_L E}{R}$$

$$V_{L_s} = Q_s E$$

$$V_{C_s} = Q_s E$$


En Resonancia!



Selectividad:

$$P_{\text{Mitad}} = \frac{1}{2} P_{\text{Máx}} \quad P_{\text{Máx}} = I_{\text{Máx}}^2 R$$

$$P_{\text{Mitad}} = (0.707 I_{\text{Máx}})^2 R$$
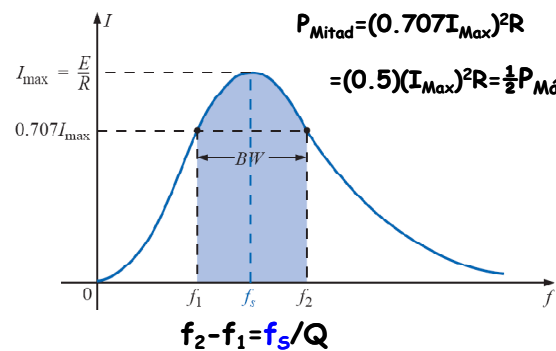
$$= (0.5) (I_{\text{Máx}})^2 R = \frac{1}{2} P_{\text{Máx}}$$



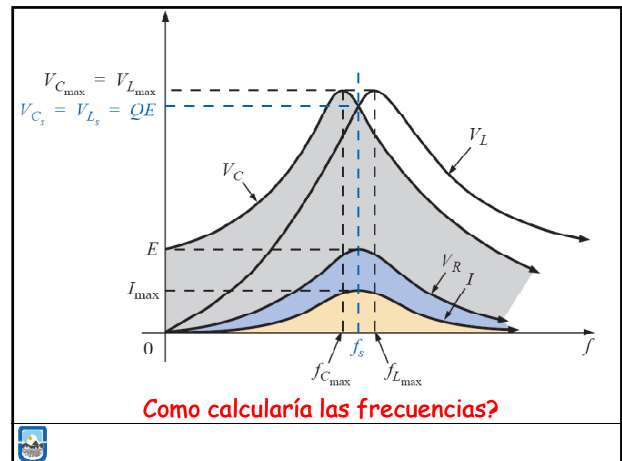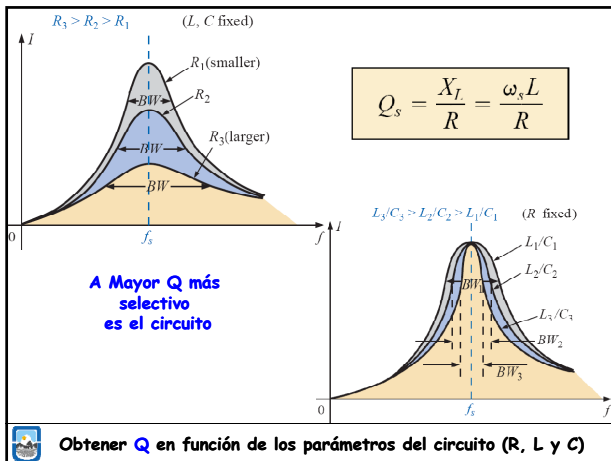

Conclusiones. En Resonancia Serie RLC:

1. X_L es igual a X_C .
2. La impedancia Total es mínima y es puramente resistiva.
3. La corriente es máxima.
4. El ángulo de fase entre V e I es 0° .
5. La frecuencia de resonancia está dada por:

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Mañana Miércoles 19 de Septiembre:

**Laboratorio 6:
Resonancia Serie RLC**